Faculdade de Tecnologia SENAI

FIESCESENAI

Relés Programáveis

Relés Programáveis.

O Rele Programável é um "CLP" de menor porte que compreende funções limitadas (se comparados aos tradicionais CLP's) a fim de atender uma aplicação menos "exigente".

Um exemplo típico deste Rele pode ser observado em: CLIC WEG, Logo Siemens, Zelio Scheneider ...

Podem ser usados para uma infinidade de ações como por exemplo: intertravamentos, contagem, temporização, etc... Podendo substituir com muita eficiência contatores auxiliares, temporizadores e contadores eletromecânicos tradicionais, obtendo assim um melhor desempenho do processo em função de paradas por intervenção da manutenção e otimização do espaço necessário.

FIESC SENAI

CLP 1

Linguagens Programação

Ladder

Professor: Caio Felipe Maba



Linguagem Ladder (LD)

É uma linguagem gráfica baseada na lógica de relés, foi a primeira linguagem utilizada pelos fabricantes, é a mais difundida e encontrada em quase todos os CLPs da atual geração.

| Vantagens | Desvantagens |
|--|---|
| Possibilidade de uma rápida adaptação do pessoal técnico (semelhança com os diagramas elétricos convencionais) | Sua utilização em programas extensos ou com lógicas mais complexas é bastanta difícil. |
| Possibilidade de aproveitamento do raciocínio lógico na eleboração de um comando feito a relés | Programadores não familiarizados com lógicas de relés tem dificuldade com essa liguagem |
| Fácil visualização dos estados dos estados das variáveis sobre o diagrama Ladder, permitindo uma rápida depuração e manutenção do software | Edição mais lenta |
| Símbolos padronizados e mundialmente aceitos pelos fabricantes e usuários; | |
| Técnica de programação mais difundida industrialmente | |


É uma linguagem gráfica baseada nos esquemas elétricos. É atualmente a linguagem mais utilizada para programação de CLP's. A sua grande vantagem é a facilidade de implementação de circuitos baseados em lógicas de relés. Mas não é muito amigável na implementação de rotinas complexas de manipulação de dados.


LD - Ladder Diagram




Programação

Ladder (LD)

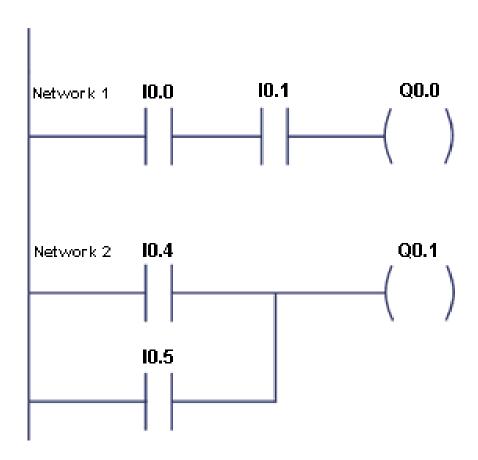

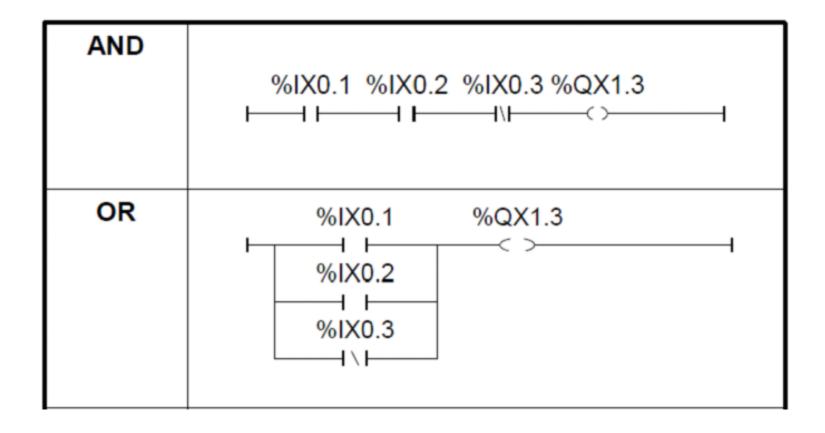

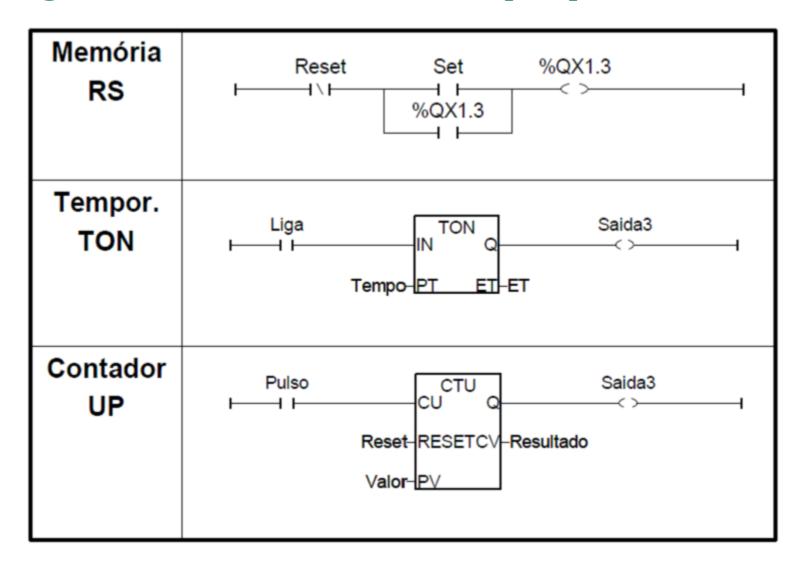

```
▼ Network 1: PORTA "OU" .

Comment


%Q0.0


"Tag_10"


%Q0.0


"Tag_6"


( )
```

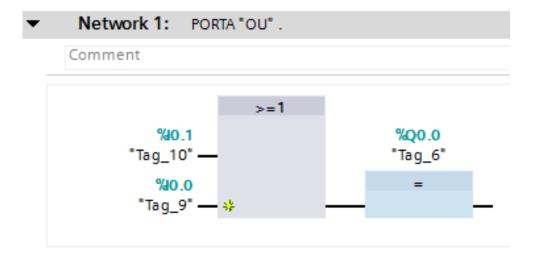


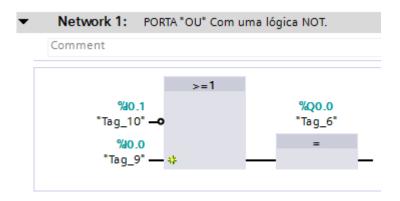


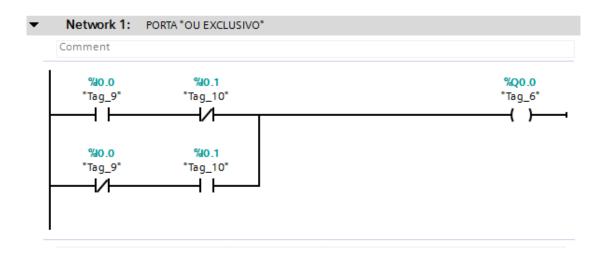


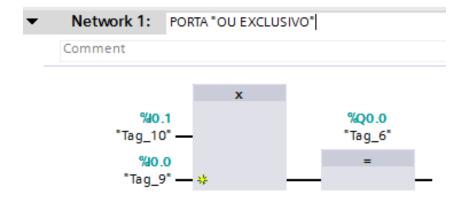


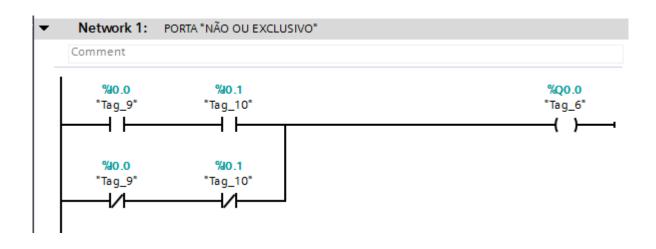

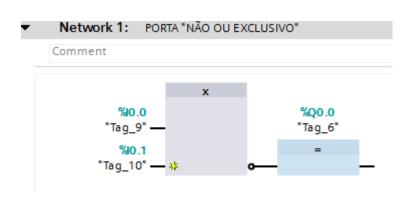

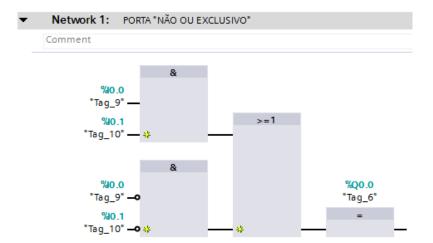

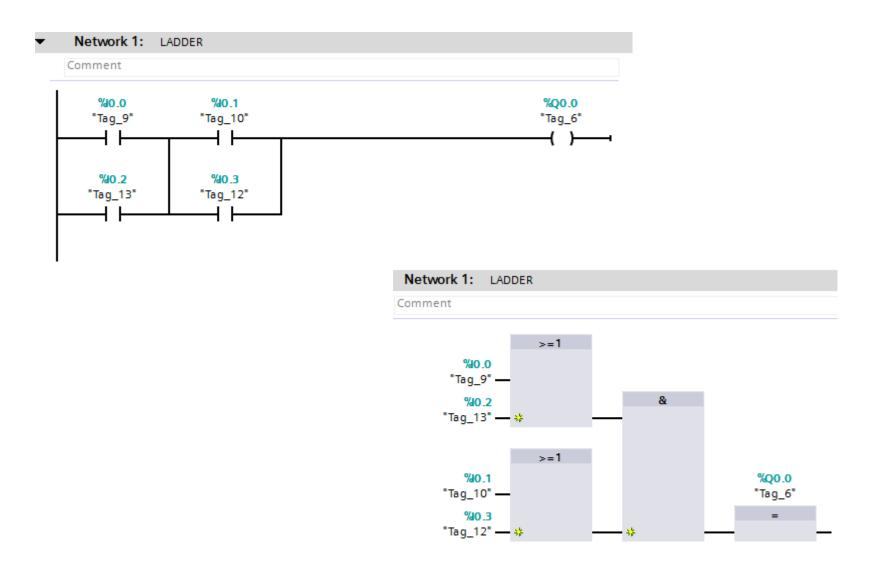

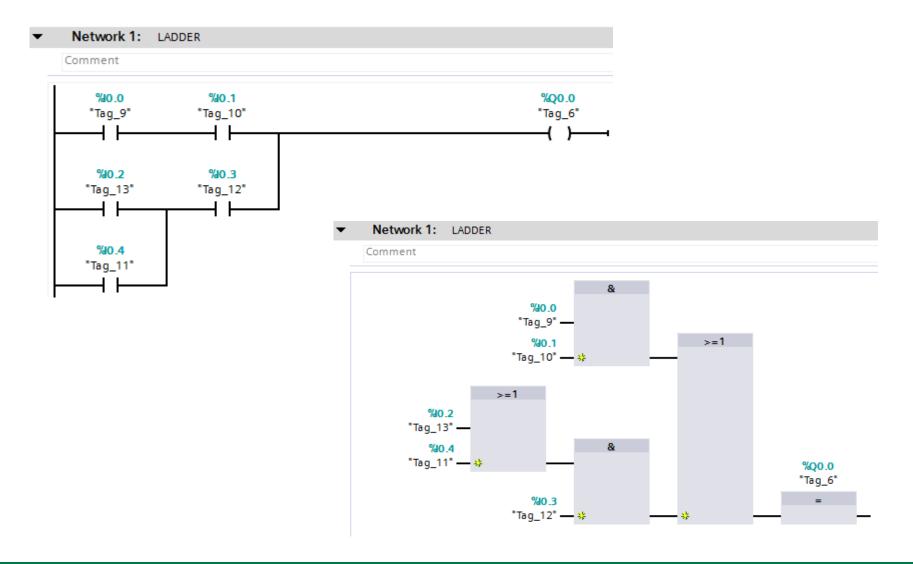


```
      Vetwork 1: PORTA "E"

      Comment

      %40.0
      %40.1
      %Q0.0

      "Tag_9"
      "Tag_10"
      "Tag_6"

      ( )
      ( )
```

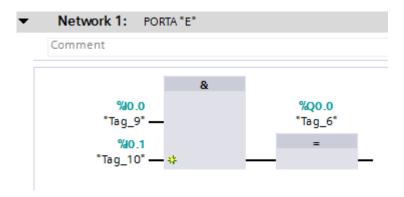

```
▼ Network 1: PORTA "E" com uma lógica NOT.


Comment

%40.0

"Tag_9"


"Tag_10"

( )
```

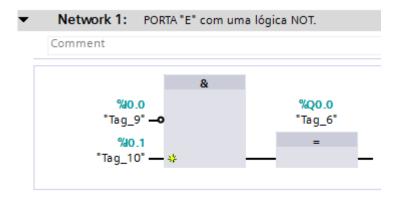

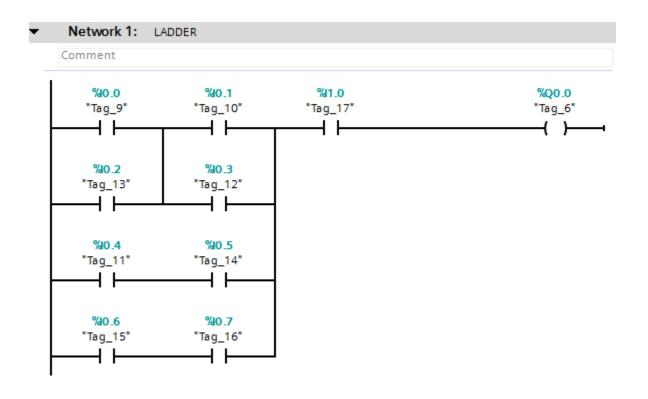Exercícios:

Elabore um digrama de Blocos para o seguinte circuito em Ladder



FIESCESENAI

FIESC - CIESC - SESI - SENAI - IEL

sc.senai.br | 48 3231 4100 | 48 3231 4211 Rodovia Admar Gonzaga, 2765 Itacorubi 88034-001 Florianópolis, SC